

# **Circuit pentru măsurarea nivelului de iluminare**

**Profesor coordonator: Prof. dr. ing. Ovidiu POP**

**Profesor laborator: drd. ing. Adelina Ioana ILIEȘ**

**Nume: Cireș Estera**

**Grupa: 2121**

**Cerință:**

Să se proiecteze un circuit electronic pentru măsurarea nivelului de iluminare în domeniul specificat. Circuitul este prevăzut cu 4 sau mai multe indicatoare luminoase (LED) care semnalizează depășirea pragurilor. De asemenea, circuitul este alimentat de la tensiunea  $\pm VCC$ . LED-urile trebuie să fie de culori diferite pentru fiecare domeniu specificat. Rezistența electrică a traductorului de lumina variază neliniar cu valoarea nivelului de iluminare măsurat - se va proiecta un circuit de liniarizare pentru aceasta. Suplimentar, circuitul trebuie prevăzut cu extinderea domeniului de măsură, luând în calcul valoarea maximă a  $VCC$ . Modul de aprindere al LED-urilor este specificat în coloana Mod semnalizare și poate fi de tip coloană (fiecare LED este aprins și rămâne aprins cu depășirea domeniului) sau individual (fiecare LED se aprinde doar în domeniul pe care îl semnalizează).

**Datele de proiectare**

Domeniul de variație al rezistenței traductorului de lumina: 60k-70k


Intensitate luminoasă [lux] : 20-400

Semnalizări [lux]: <20, 20-200, 200-400, >400


Tensiunea de alimentare,  $\pm VCC$ : 10V

Mod semnalizare: Individual

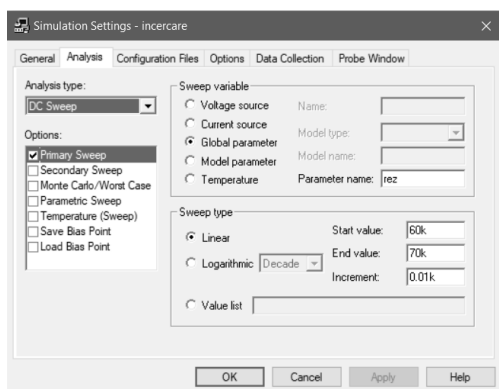
Profilul de simulare în care variem parametrul global “rez”:



Schema bloc:

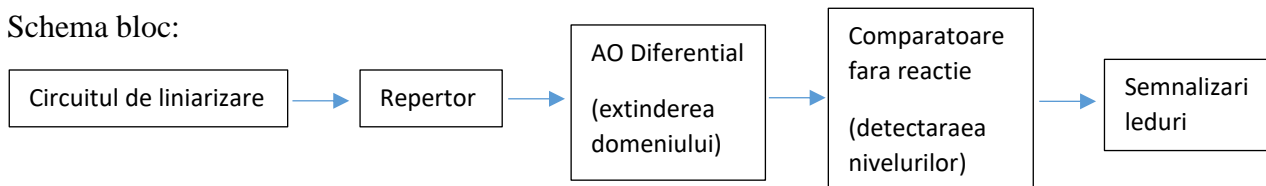

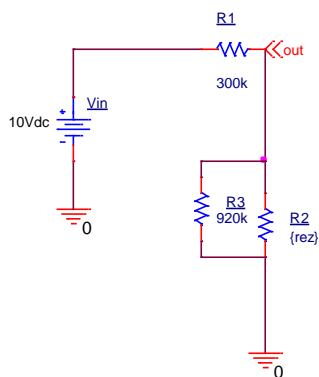Punem în paralel cu senzorul (R2) o rezistență R3 de valoare mai mare (aleasă pentru a facilita citirea graficului și să evităm numerele cu multe zecimale), astfel încât să liniarizăm caracteristica:



$$R_{ech} = R2 \parallel R3 = \frac{R2 \cdot R3}{R2 + R3} \quad (1)$$


$$R_{ech \min} = 56.326k\Omega (R2 = 60k\Omega)$$

$$R_{ech \max} = 60.05k\Omega (R2 = 70k\Omega)$$

$$V(out) = \frac{R_{ech}}{R1 + R_{ech}} V_{cc} \quad (2)$$

$$V(out)_{\min} = 1.5808V \text{ (} R_{ech \min} \text{)}$$

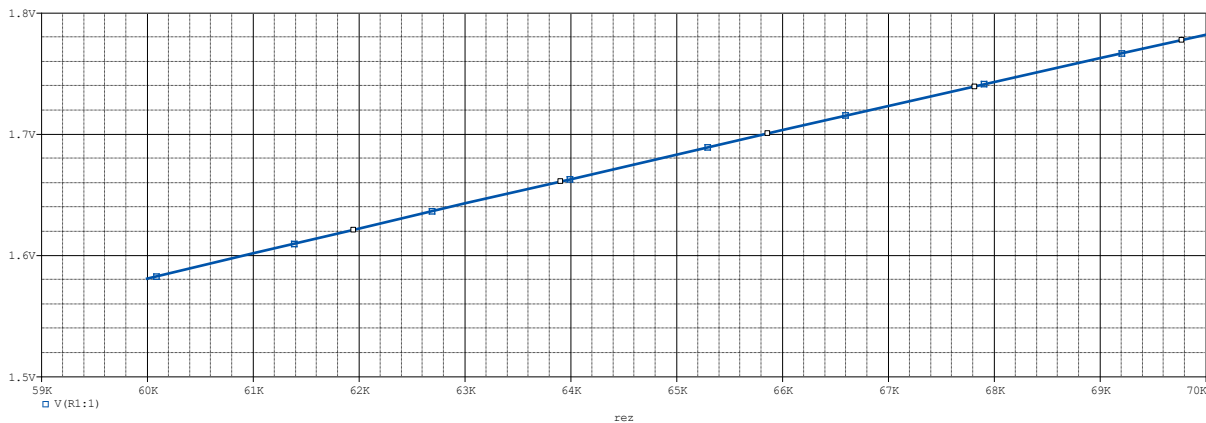
$$V(out)_{\max} = 1.7818V \text{ (} R_{ech \max} \text{)}$$



Observam din caracteristica ca am obtinut un domeniu: **1.58V-1.78V**

Pentru a extinde domeniul, voi utiliza un amplificator diferential.

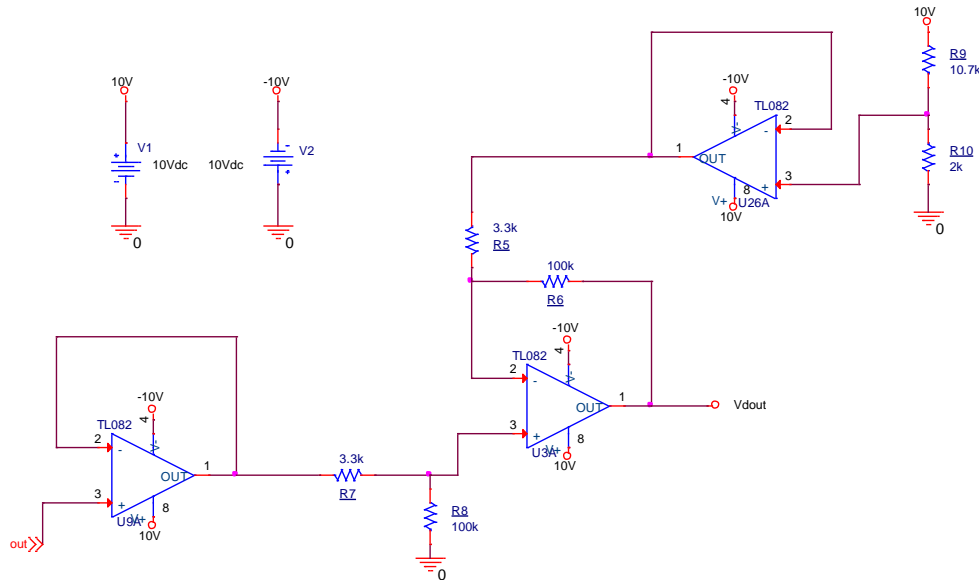Am ales sa fac extinderea deoarece vreau sa am diferente mai mari intre pragurile comparatoarelor pe care le voi folosi ulterior, pentru detectarea nivelului de luminozitate (acest lucru are ca si consecinta efectuarea unor masuratori mai precise).



Am considerat ca este necesar sa pun un repertor de tensiune intre prima parte a circuitului si amplificatorul diferential pentru a “separa” cele doua circuite. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca repertorul are o impedanta mare de intrare.

Deoarece sursele sunt costisitoare, am preferat sa divizez tensiunea de alimentare VCC=10V pentru a imi seta o tensiune fixa in acel nod. Pentru rigurozitatea calculelelor am preferat sa pun un repertor care sa repete tensiunea fixa de pe divizor. Daca aplic divizorul de tensiune pe R10:

$$VR10 = \frac{R10}{R10+R9} * 10V = \frac{2k}{2k+10.7k} * 10V = 1.574V \Rightarrow VR10 = 1.574V \quad (3)$$

Scad din domeniul de tensiuni obtinut in V(out) tensiunea VR10 si obtin:

$$\begin{aligned} V(out)_{min} &= 1.580V \text{ (Rech min)} - 1.574V \\ V(out)_{max} &= 1.781V \text{ (Rech max)} \end{aligned}$$

(VR10)

0.006V

0.207V

\*30.303

Domeniul extins:

0.1818V

6.272V

Daca R5=R7 si R6=R8, atunci **Vdout** pentru amplificatorul nostru diferential este:


$$Vdout = \frac{R6}{R5} * (V(out) - VR10) \quad (4)$$

Aleg raportul  $\frac{R6}{R5} = \frac{100k}{3.3k} = 30.303$


**Vdoutmin** =  $\frac{100k}{3.3k} * (1.580 - 1.574) = 30.303 * 0.006 = 0.1818V$

**Vdoutmax** =  $\frac{100k}{3.3k} * (1.781 - 1.574) = 30.303 * 0.207 = 6.272V$

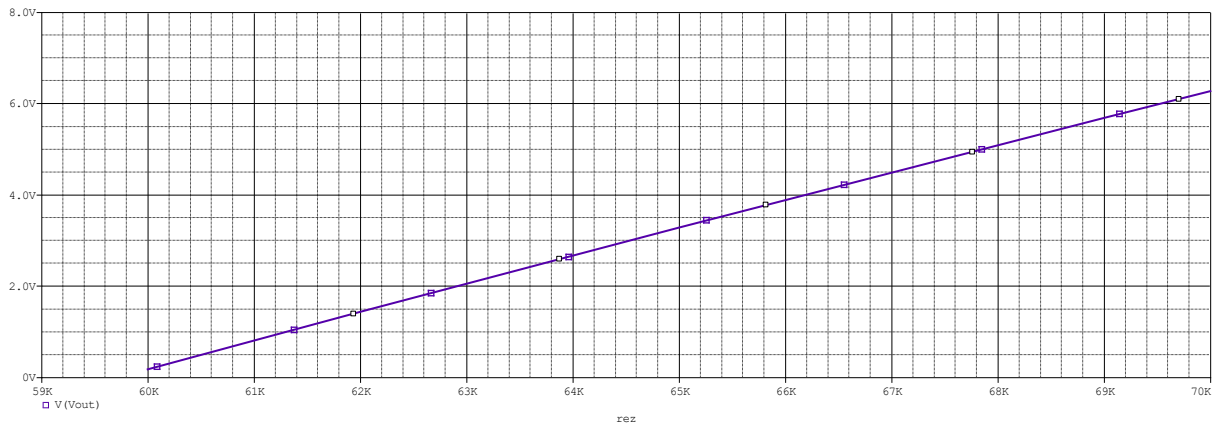
Apar mici pierderi la iesire datorita amplificatorului operational neideal (le neglijam).



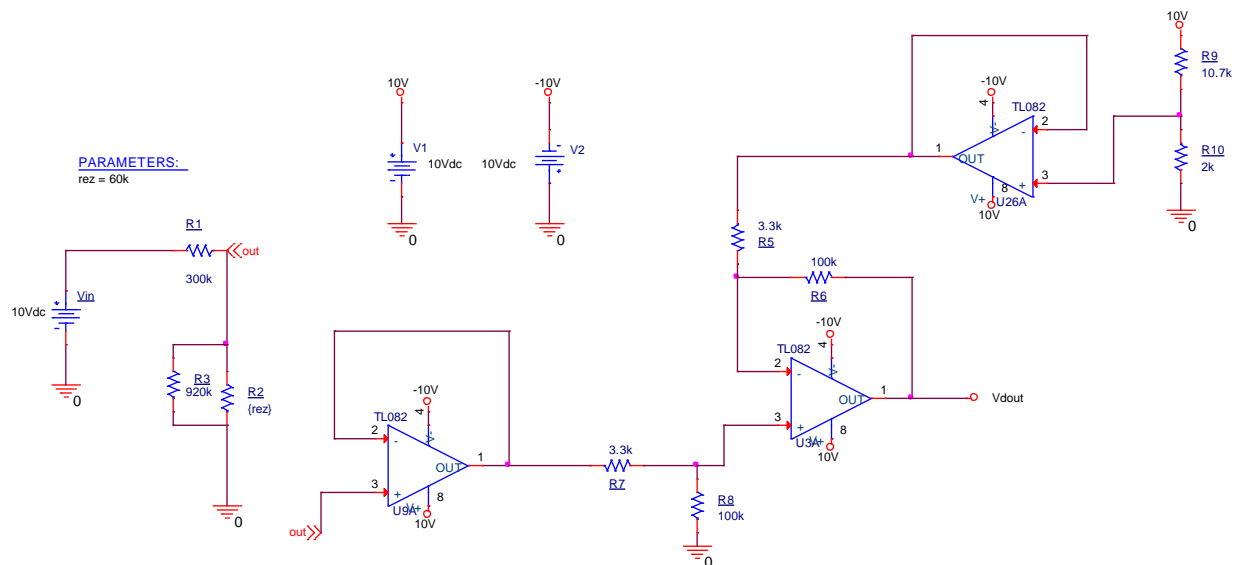**Prima parte a circuitului (liniarizare+extinderea domeniului):**



## Corepondenta lux-R si V:

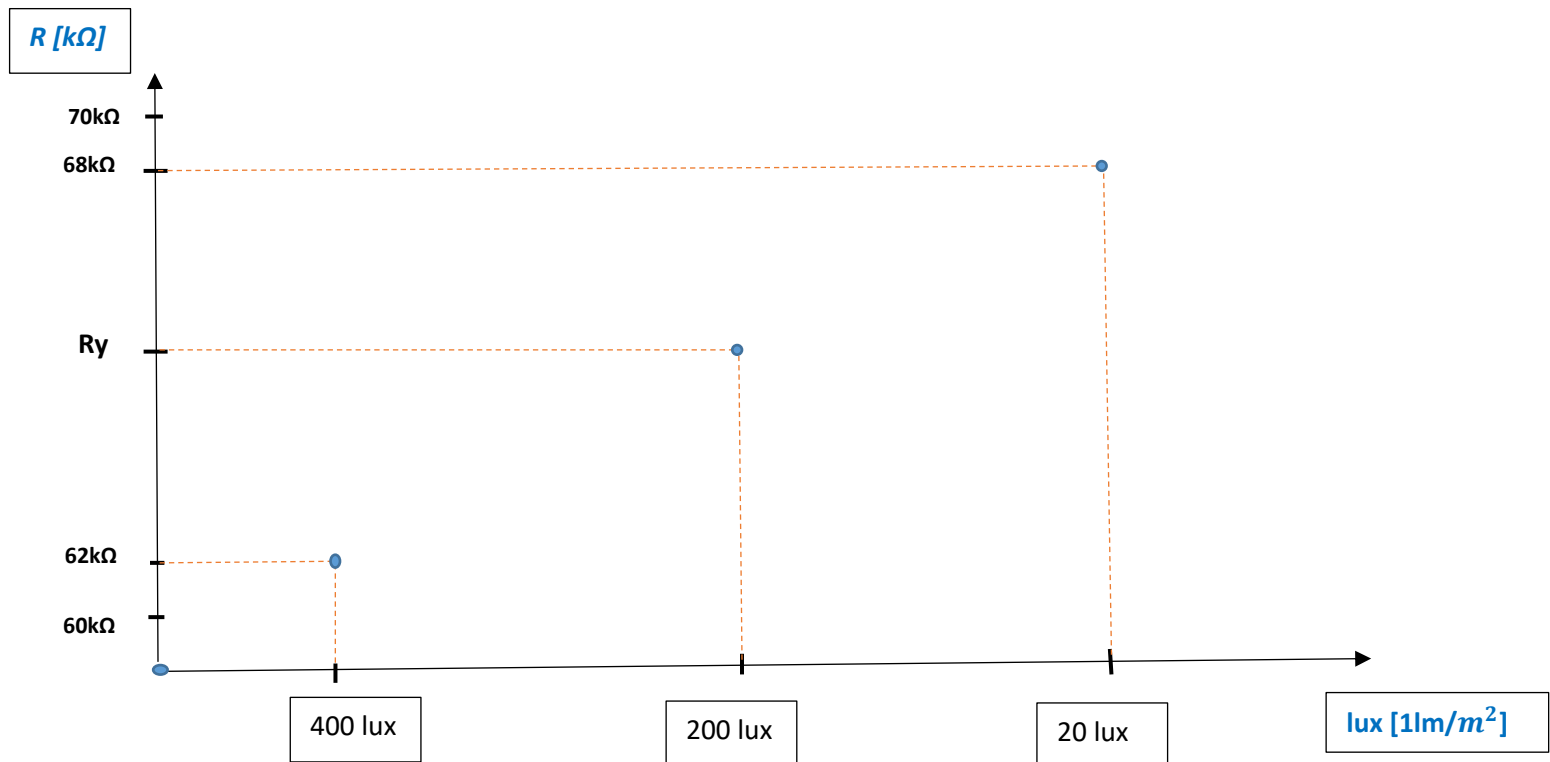

$$62k=400a+b$$


$$68k=20a+b \quad (-)$$

$$-6000=380a \Rightarrow a = -\frac{300}{19}$$

$$b=68000-20*\left(\frac{-300}{19}\right)=68315.789$$

$$R_y = 200 * \left(\frac{-300}{19}\right) + 68315.789 \Rightarrow R_y = 65.157k\Omega \text{ (pentru } 200\ lux)$$

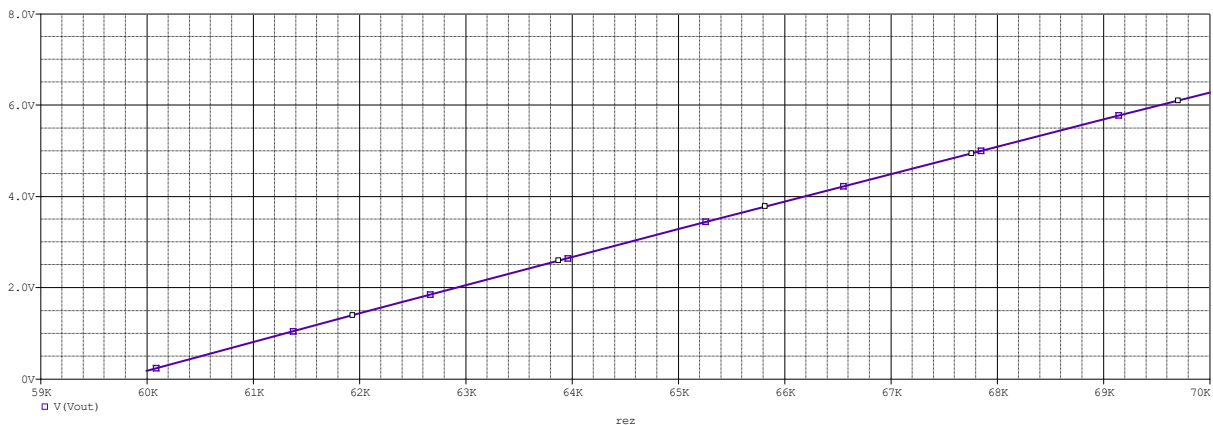Citim informatiile corespunzatoare de pe graficul Vout (de la iesirea AO diferential):



De pe grafic:

- La 62k=>Vout=1.4294V
- La 68k=>V=5.0845V
- La 65.157k=>V=3.3712V

400lux.....62kΩ.....1.4294V


200lux.....65.157kΩ.....3.3712V

20lux.....68kΩ.....5.0845V

**Vom avea 4 semnalizari:**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| (1) 0.1V-1.42V   | > 400 lux   |
| (2) 1.42V-3.37 V | 400-200 lux |
| (3) 3.37V-5.08V  | 200-20lux   |
| (4) 5.08V -8.33V | <20 lux     |

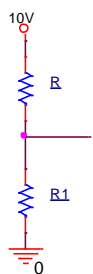**Observatie:** R1 si R sunt niste rezistente cu nume aleator alese care ne ajuta doar la calcularea pragurilor!



Avem pragurile pentru comparatoare si aflam valorile rezistentelor potrivite:

Aleg **0.1V** pentru a semnaliza **> 400 lux**:

Aleg  $R1 = 1k\Omega$

$$V_p = \frac{R1}{R1+R} * 10 \text{ (5)}$$

$$\frac{R1}{R1+R} * 10 = 0.1V \Rightarrow R = 99k\Omega \Rightarrow \text{aleg } R = 100k\Omega$$

Aleg  $R1 = 10k\Omega$

$$\frac{R1}{R1+R} * 10 = 1.42V \Rightarrow R = \underline{60k\Omega}$$

Aleg  $R1 = \underline{10k\Omega}$

$$\frac{R1}{R1+R} * 10 = 3.37V \Rightarrow R = 19.67\Omega \Rightarrow R = \underline{19.6k\Omega}$$

Aleg  $R1 = \underline{5k\Omega}$

$$\frac{R1}{R1+R} * 10 = 5.08V \Rightarrow R = \underline{4.8k\Omega}$$

Aleg  $V = \underline{8.33V}$  pentru a semnaliza **<20 lux**:

Aleg  $R1 = \underline{10k\Omega}$

$$\frac{R1}{R1+R} * 10 = 8.33V \Rightarrow R = \underline{2k\Omega}$$

**Observatie: La valori mari ale tensiunii avem nivel de luminozitate mic!!!**

Calculez valorile rezistentelor dinaintea LED-urilor cu ajutorul datelor culese din foile de catalog ale LED-urilor, dar si pe baza formulei:

$$R = \frac{V_{CC'} - (-V_{CC'} + V_p)}{I_d} \quad (6) \quad (\text{cazul in care } V_a > V_k \text{ pentru diodele led})$$

$V_{CC'}$  -iesirea comparatorului

**$I_d = 20mA = 0.02A$  (Continuous Forward Current)**


Am grija să nu aplic prea mult curent unui LED, altfel risc să distrug și să sting LED-ul (in mod practic). Două specificații sunt enumerate pe fișa de date a LED-ului, care arată **curentul maxim pe care îl poate primi un LED**. Acesta este curentul de vârf și de curent continuu (Continuous Forward Current).

Observatie: Nu aplicați niciodată mai mult curent unui LED decât aceste specificații.

În circuitele practice tensiunea de ieșire a comparatorului este cu 2-3V mai mică decât tensiunea de alimentare din cauza căderilor de tensiune din interiorul circuitului integrat.

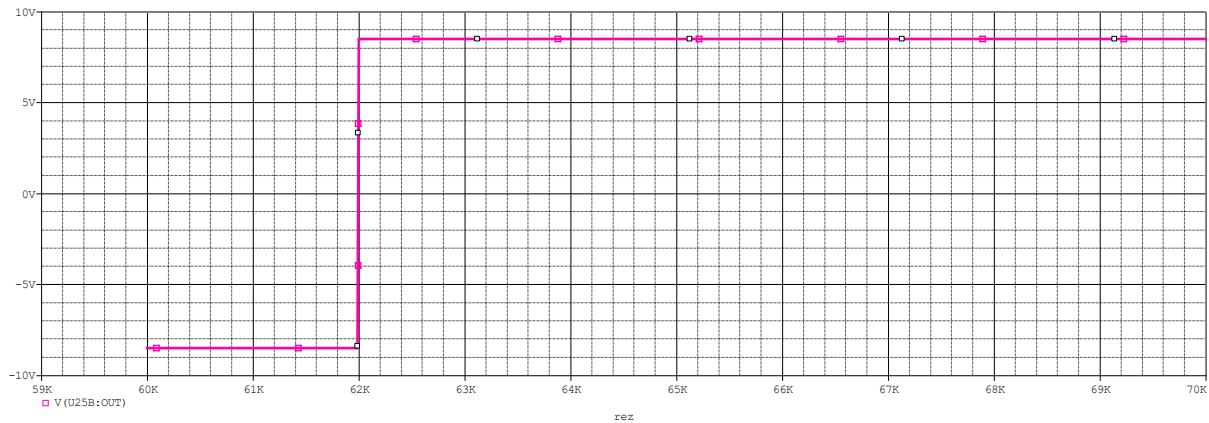Astfel, masor cat am la iesirea comparatoarelor mele, aplicand o sonda de tensiune la iesirea unuia dintre comparatoare si observam ca tensiunea maxima scoasa la iesire este +8.5V /-8.5V.





Deci in calcul voi considera tensiunea de la iesirea comparatorului ca fiind  $+8.5V$   $-8.5V$  si o notez cu  $\pm V_{CC'}$ .

Din relatia (6) $\Rightarrow$

**Red:**

$$V_p = 1.8V$$

$$R_{13} = \frac{V_{CC'} - (-V_{CC'} + V_p)}{I_d} = \frac{8.5 - (-8.5 + 1.8)}{0.02} = 760 \, \Omega$$

**Yellow:**

$$V_p = 1.8V$$

$$R_{40} = \frac{V_{CC'} - (-V_{CC'} + V_p)}{I_d} = \frac{8.5 - (-8.5 + 1.8)}{0.02} = 760 \, \Omega$$

**Blue:**

$$V_p = 2.9V$$

$$R_{24} = \frac{V_{CC'} - (-V_{CC'} + V_p)}{I_d} = \frac{8.5 - (-8.5 + 2.9)}{0.02} = 705 \, \Omega$$

**Green:**


$$V_p = 2.9V$$

$$R_{27} = \frac{V_{CC'} - (-V_{CC'} + V_p)}{I_d} = \frac{8.5 - (-8.5 + 2.9)}{0.02} = 705 \, \Omega$$

Modelarea Ledurilor:


Modelarea ledurilor se face dupa specificatiile din foile de catalog.

green led

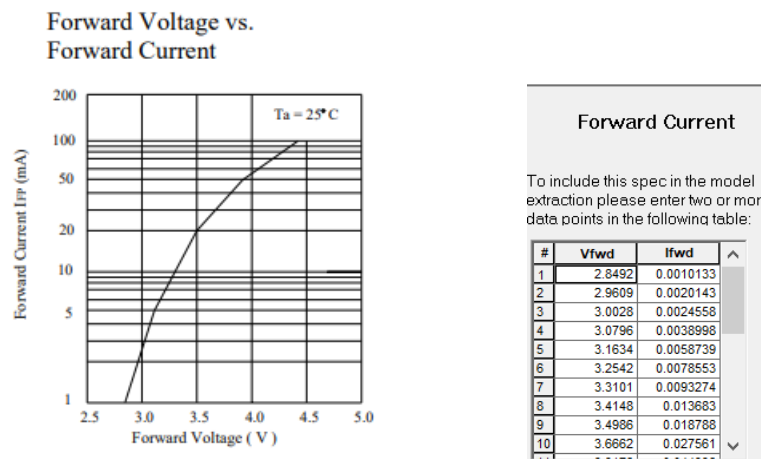


<https://descargas.cetronic.es/WW05A3SGQ4-N.pdf>

red led

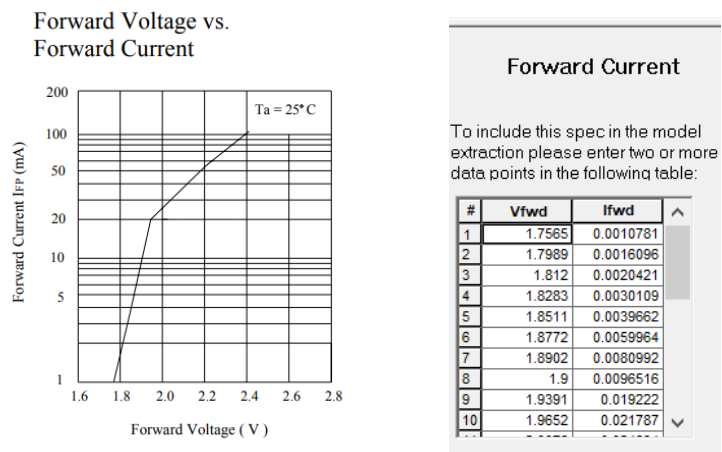

<http://descargas.cetronic.es/WW05A3SRP4-N%20.pdf>

blue led

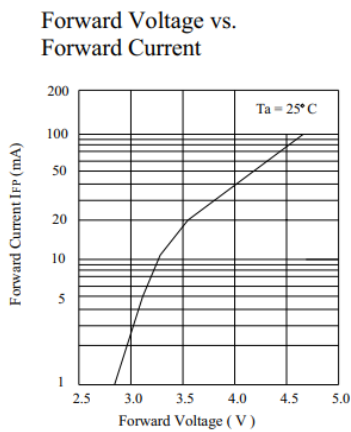


Forward Current

To include this spec in the model extraction please enter two or more data points in the following table:

#	Vfwd	Ifwd
1	2.8312	0.0010497
2	2.8961	0.001474
3	2.9481	0.0020202
4	3.0065	0.0029065
5	3.0844	0.0038881
6	3.1169	0.0049551
7	3.1818	0.006958
8	3.2662	0.0098897
9	3.4935	0.017914
10	3.6818	0.02339

<http://descargas.cetronic.es/WW05A3SBQ4-N.pdf>

yellow led

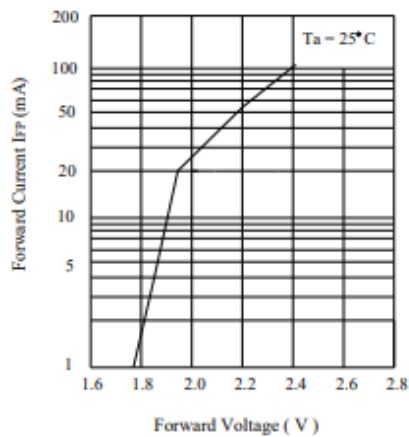

Forward Current

To include this spec in the model extraction please enter two or more data points in the following table:

#	Vfwd	Ifwd
1	1.7588	0.0010201
2	1.7952	0.0016276
3	1.8134	0.0020254
4	1.8343	0.0028399
5	1.8447	0.0039034
6	1.8603	0.0048096
7	1.8707	0.0058674
8	1.8811	0.006879
9	1.8915	0.0084758
10	1.9124	0.011421



<http://descargas.cetronic.es/WW05C3AYP4-N2.pdf>

Am probat separat diodele dupa modelare, pentru a arata ca se deschid la valori diferite de prag:

**RED\_LED:**  $V_p = 1.8V$  (aproximativ)

$I_d = 20mA = 0.02A$

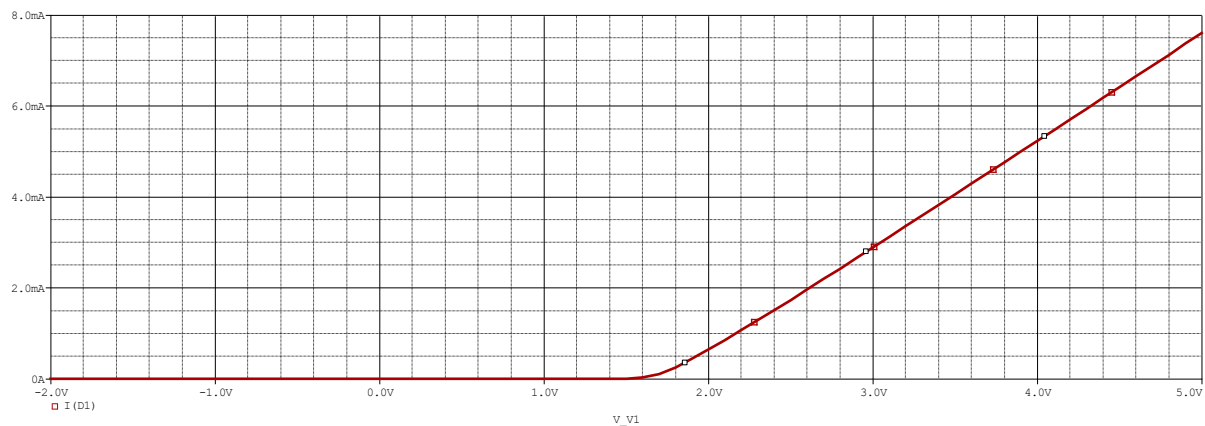
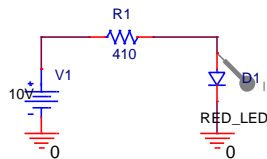
$$R1 = \frac{V - V_p}{I_d} \quad (7) \Rightarrow \frac{10 - 1.8}{0.02} = 410 \, \Omega$$



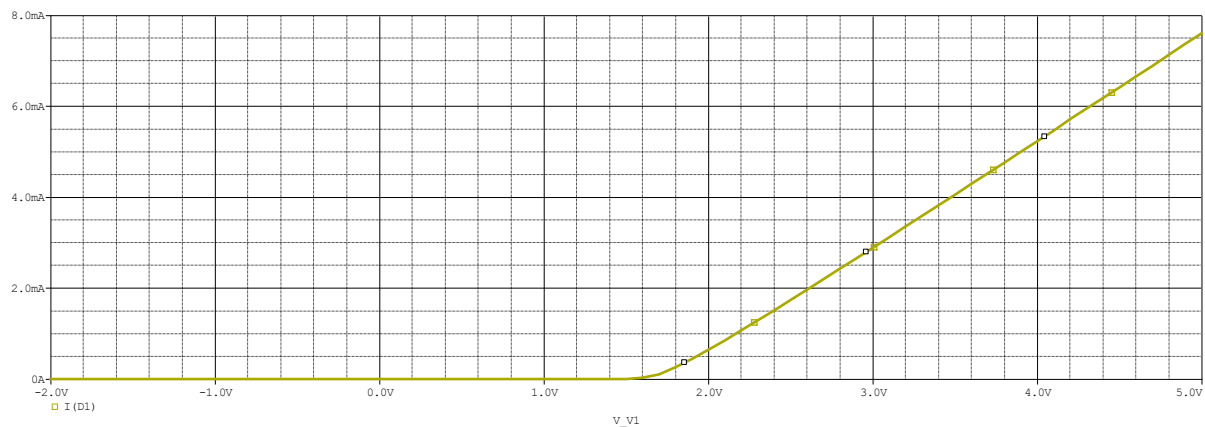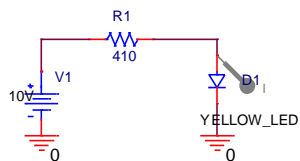**YELLOW\_LED:**

$V_p = 1.8V$  (aproximativ);  $I_d = 20mA = 0.02A$

$$R1 = \frac{V - V_p}{I_d} = \frac{10 - 1.8}{0.02} = 410 \, \Omega$$





### BLUE\_LED:

$V_p = 2.9V$  (aproximativ)

$I_d = 20mA = 0.02A$

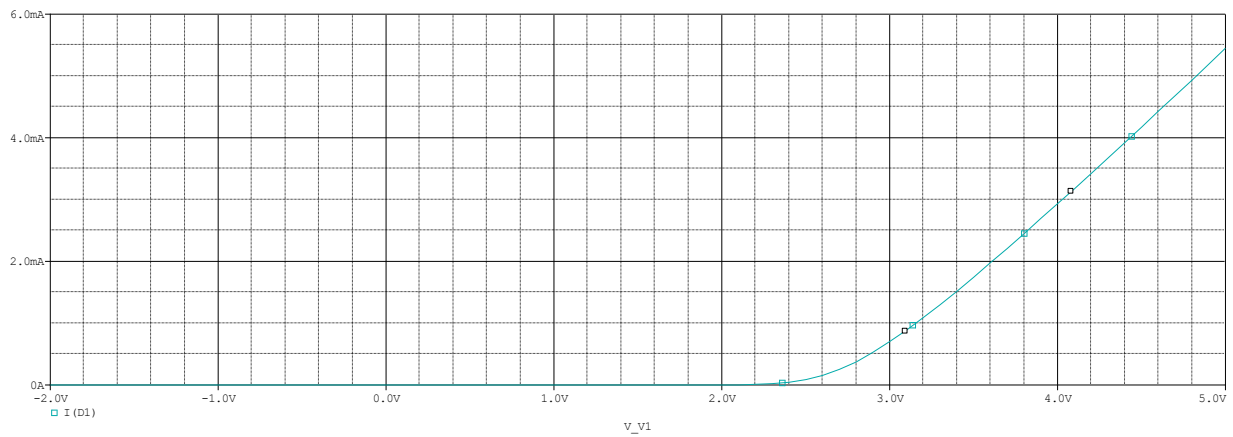
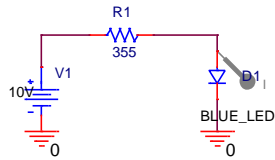
$$R1 = \frac{V - V_p}{I_d} = \frac{10 - 2.9}{0.02} = 355 \Omega$$


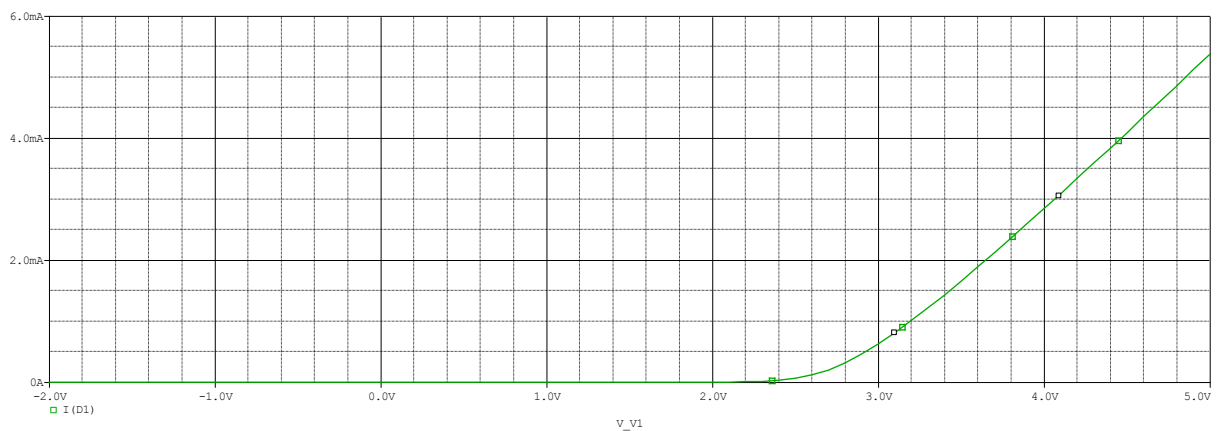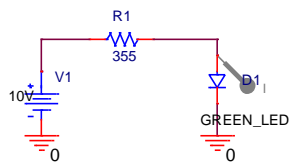
### GREEN\_LED:

$V_p = 2.9V$  (aproximativ);  $I_d = 20mA = 0.02A$

$$R1 = \frac{V - V_p}{I_d} = \frac{10 - 2.9}{0.02} = 355 \Omega$$



### A doua parte a circuitului (semnalizarea ledurilor):





Am ales sa folosesc doua comparatoare fara reactie(“detectoare de prag”), unul pentru aprinderea ledului (cand intra in domeniul de tensiune ce trebuie semnalizat) si unul pentru stingerea lui (cand trece de domeniul care trebuie sa fie semnalizat).

Vref rezulta din divizoarele de tensiune.


Principiul de functionare:

Cand  $V_{dout}(V+) > V_{ref}(V-) \Rightarrow$  la iesirea comparatorului vom avea  $+VCC$  (aproximativ).

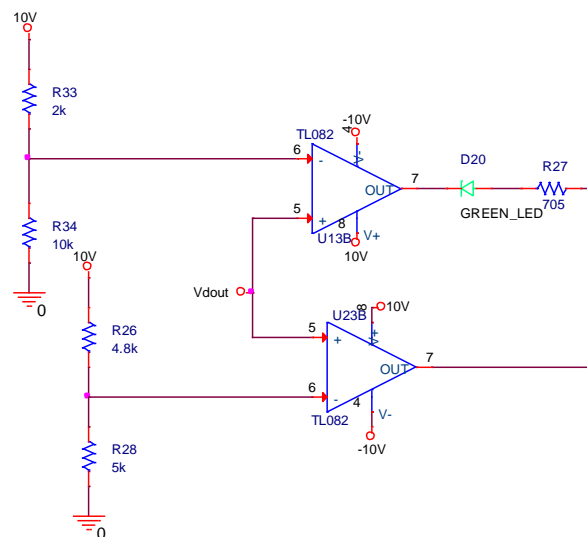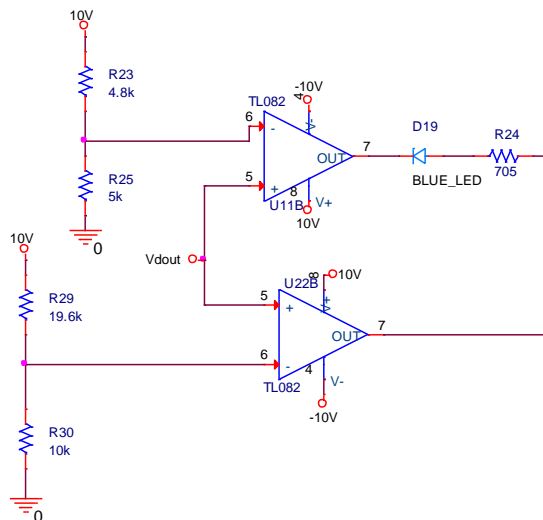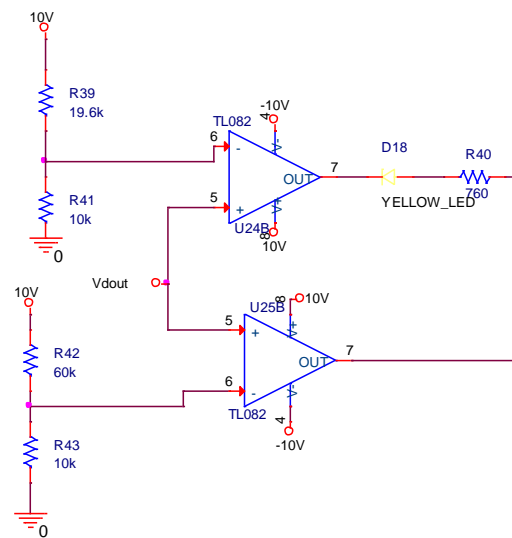
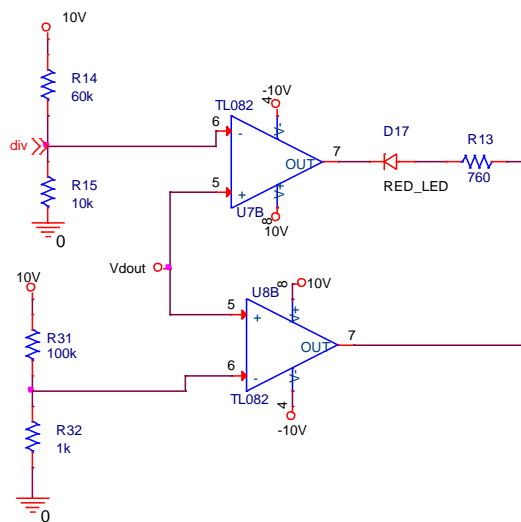
Cand  $V_{dout}(V+) < V_{ref}(V-) \Rightarrow$  la iesirea comparatorului vom avea  $-VCC$  (aproximativ).



## Semnalizari leduri:

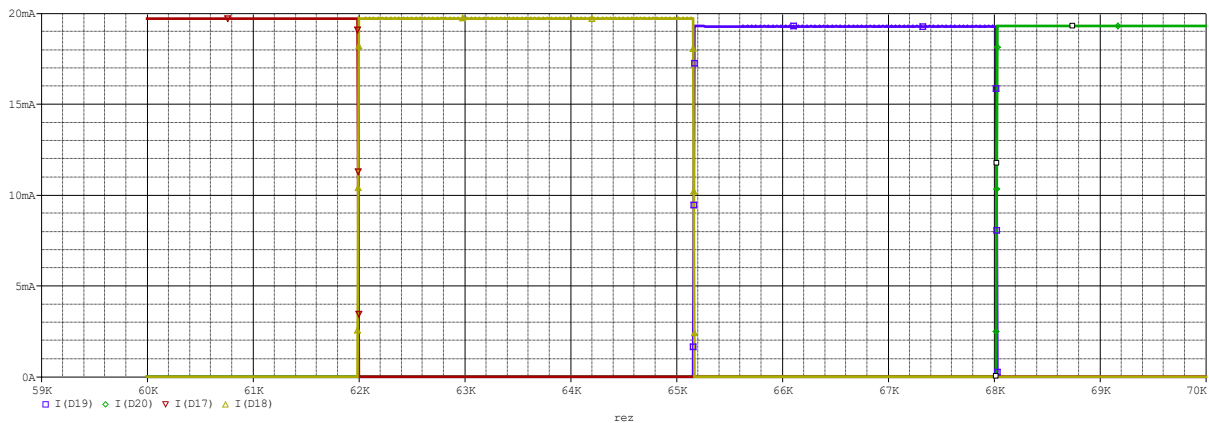

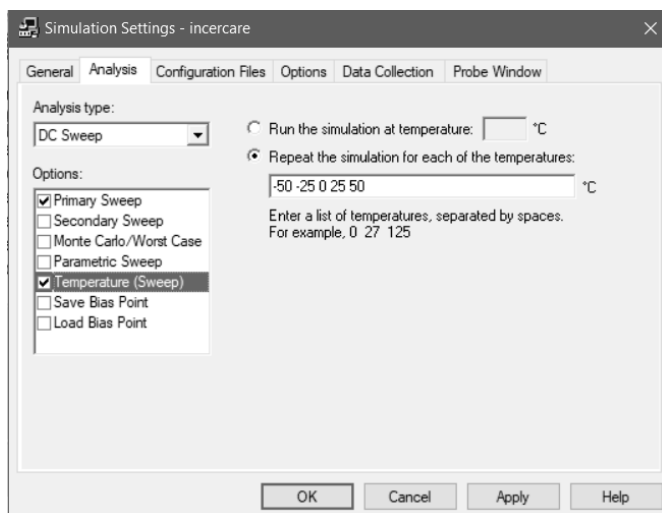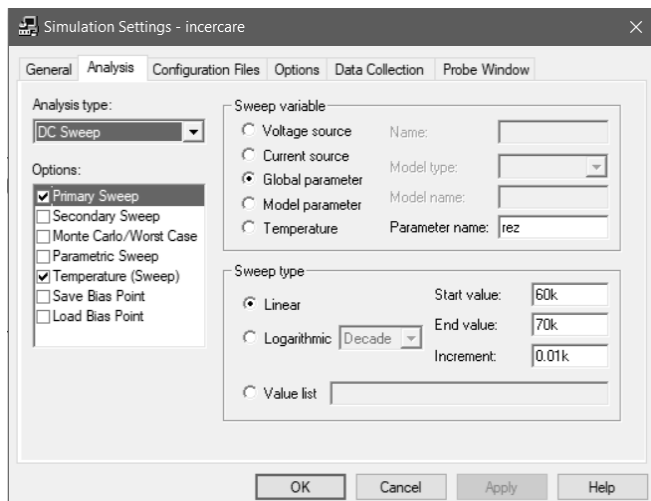
**Analizez comportarea circuitului la diferite niveluri de temperatura folosind o analiza de “Temperature (Sweep)”:**



Analizez comportarea curentului prin ledul rosu (RED\_LED)+ analiza de performanta:

In urma consultarii foii de catalog observ ca intervalul de temperatura de functionare este:

-40°C la +80°C pentru RED\_LED.

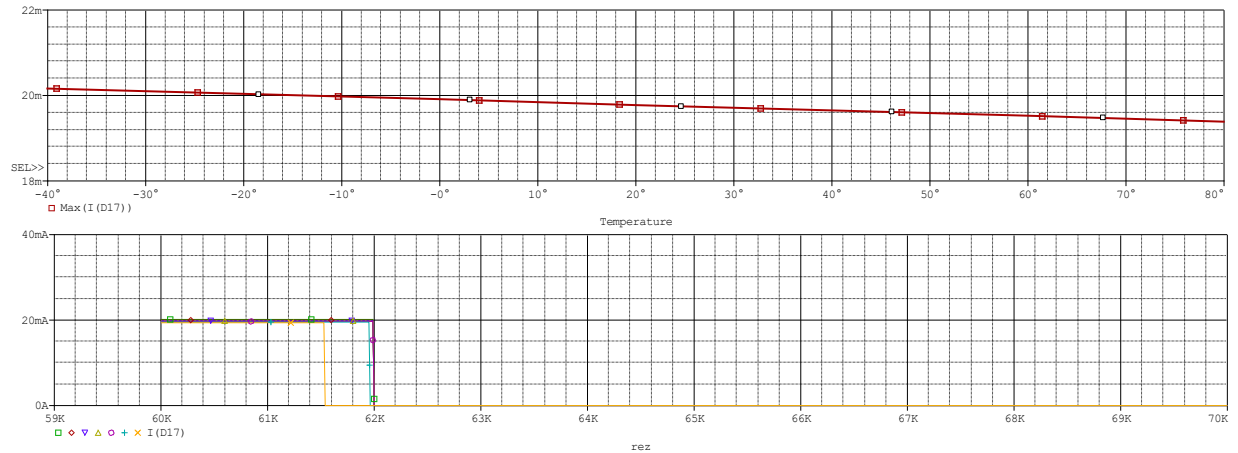


Observ ca o data cu scaderea temperaturii, creste curentul prin led, actiune care poate duce la stingerea/arderea ledului. Cand  $I_d = 20\text{mA}$ ,  $t^\circ = -15.068^\circ\text{C}$ . In concluzie, pentru a mentine ledul rosu deschis, nu trebuie sa se treaca de aceasta temperatura.

$t^\circ \Rightarrow I_d$

Analizez comportarea curentului prin ledul rosu (YELLOW\_LED)+ analiza de performanta:

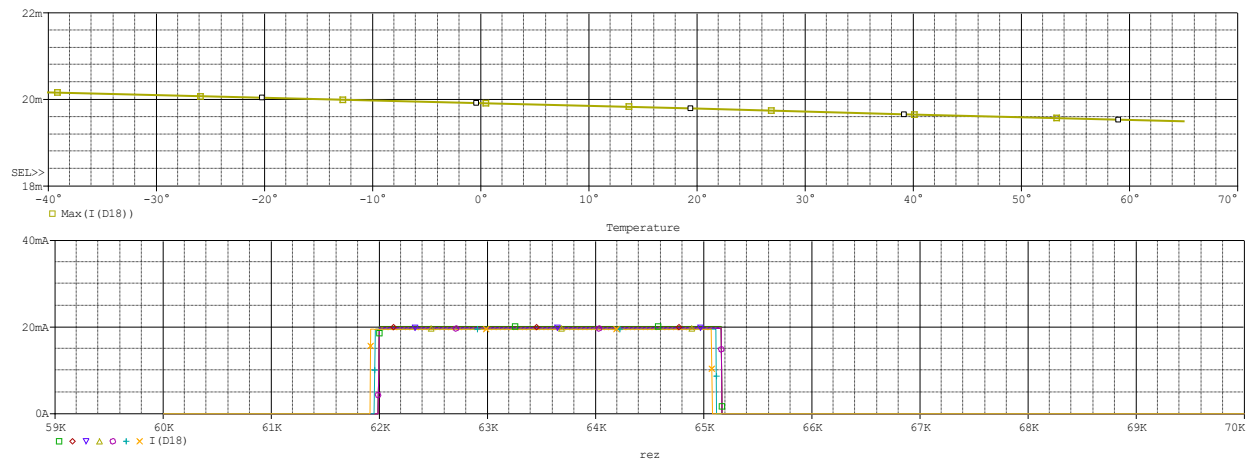Intervalul de temperatura de functionare este: -40°C la +65°C pentru YELLOW\_LED.




Cand  $I_d = 20\text{mA}$ ,  $t^\circ = -14.907^\circ\text{C}$ . In concluzie, pentru a mentine ledul galben deschis, nu trebuie sa se treaca de aceasta temperatura.

Analizez comportarea curentului prin ledul rosu (BLUE\_LED)+ analiza de performanta:

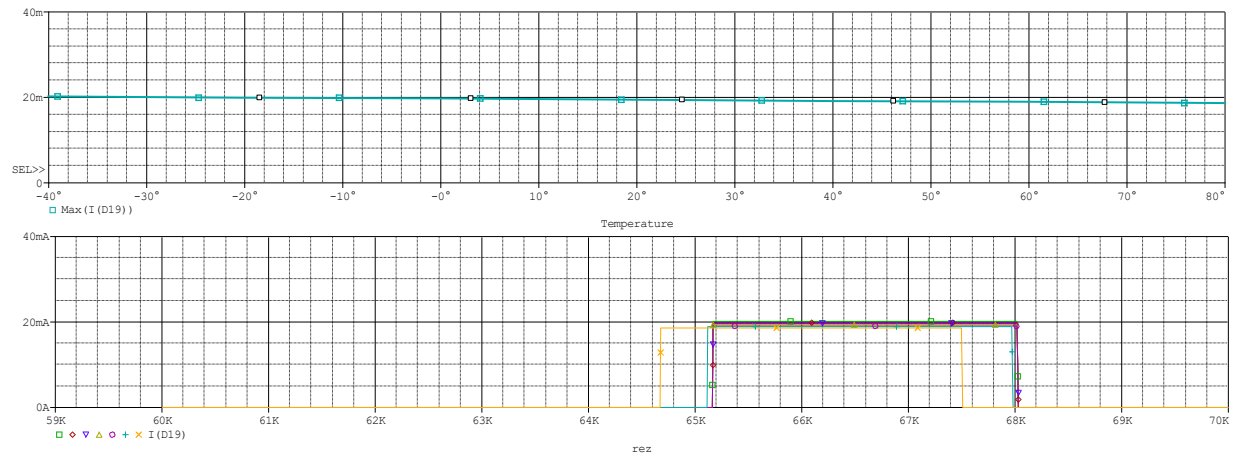Intervalul de temperatura de functionare este: -40°C la +80°C pentru BLUE\_LED.






Cand  $I_d=20mA$ ,  $t^{\circ} = -27.9^{\circ}C$ . In concluzie, pentru a mentine ledul albastru deschis, nu trebuie sa se treaca de aceasta temperatura.


Analizez comportarea curentului prin ledul rosu (GREEN\_LED)+ analiza de performanta:

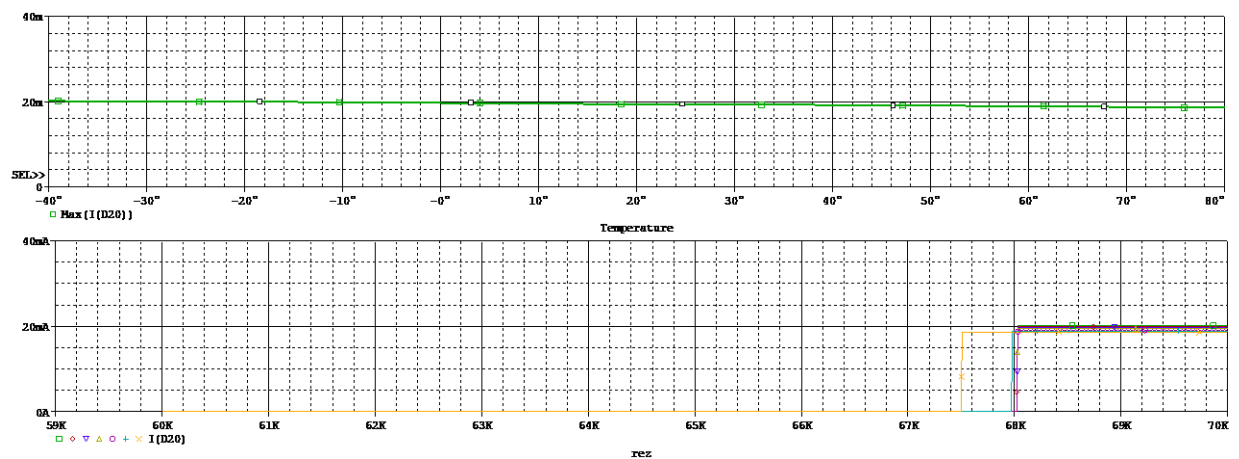Intervalul de temperatura de functionare este:  $-40^{\circ}C$  la  $+80^{\circ}C$  pentru GREEN\_LED.



Cand  $I_d=20mA$ ,  $t^{\circ} = -25.33^{\circ}C$ . In concluzie, pentru a mentine ledul verde deschis, nu trebuie sa se treaca de aceasta temperatura.



Cu toate ledurile:

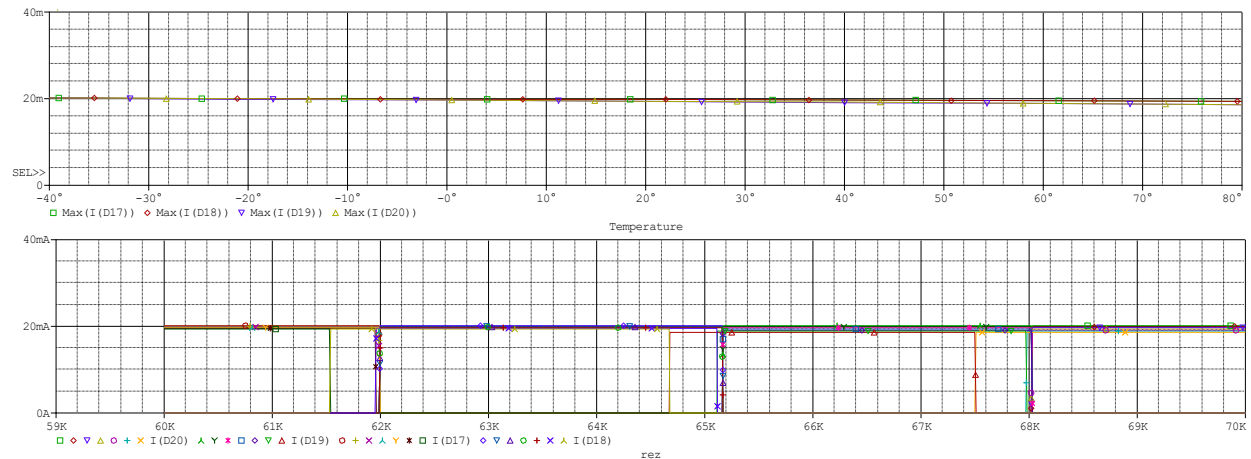

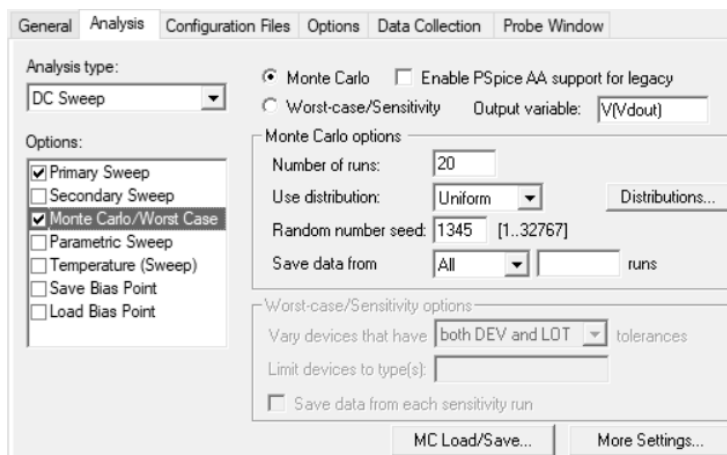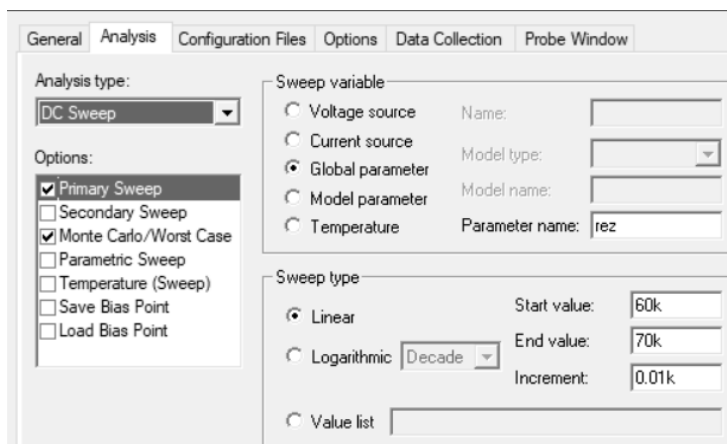
### Monte Carlo:

Analiza Monte Carlo determina, statistic, comportarea circuitului cand valorile componentelor sunt modificate in domeniul lor de toleranta. Am ales sa fac aceasta analiza pentru a avea o imagine aproape reala a functionarii unui circuit in conditiile productiei de serie, atunci cand toata gama de componente folosite in linia de asamblare are toleranta.

Aplic o simulare de acest tip la iesirea amplificatorului diferential in “Vdout”:



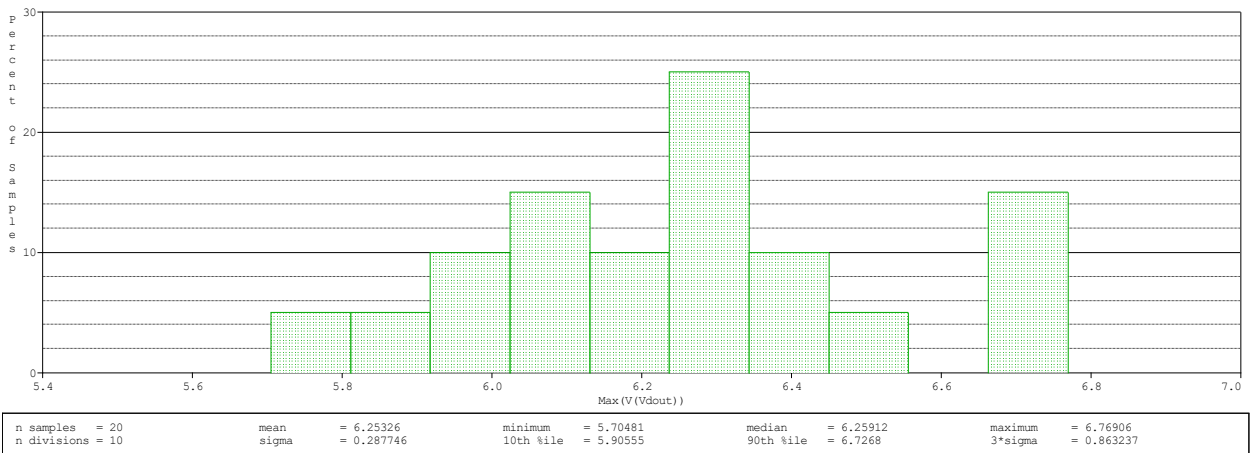

Aplic o astfel de simulare in nodul “div”:

General Analysis Configuration Files Options Data Collection Probe Window


Analysis type:  
DC Sweep

Options:  
☒ Primary Sweep  
☐ Secondary Sweep  
☒ Monte Carlo/Worst Case  
☐ Parametric Sweep  
☐ Temperature (Sweep)  
☐ Save Bias Point  
☐ Load Bias Point

Monte Carlo options  
Number of runs: 20  
Use distribution: Uniform  
Random number seed: 1345 [1...32767]  
Save data from: All runs


Worst-case/Sensitivity options  
Vary devices that have: both DEV and LOT tolerances  
Limit devices to type(s):  
☐ Save data from each sensitivity run

MC Load/Save... More Settings...

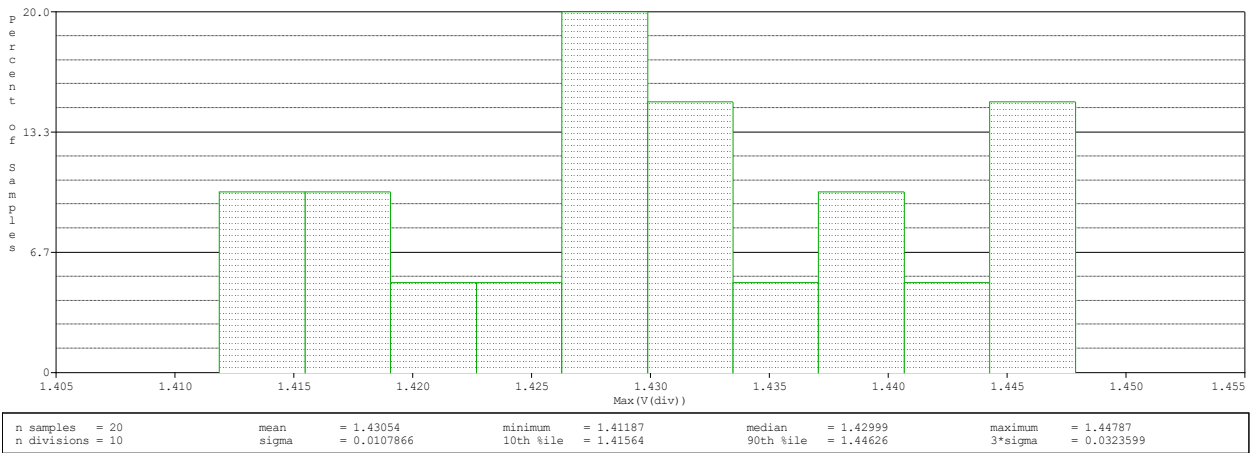

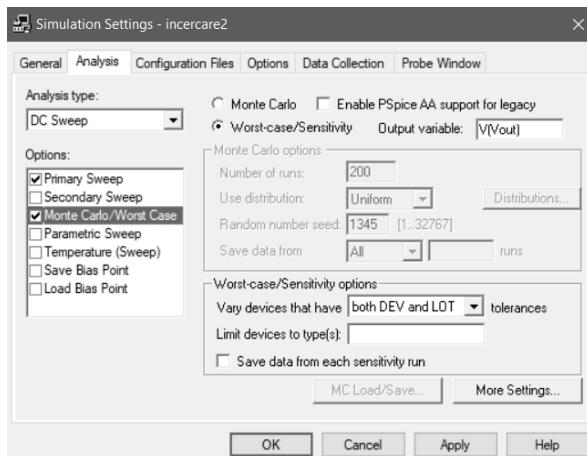
## Analiza Worst Case:

Ma ajuta sa determin cel mai defavorabil caz.





Low: (toleranta scade rezistentele)

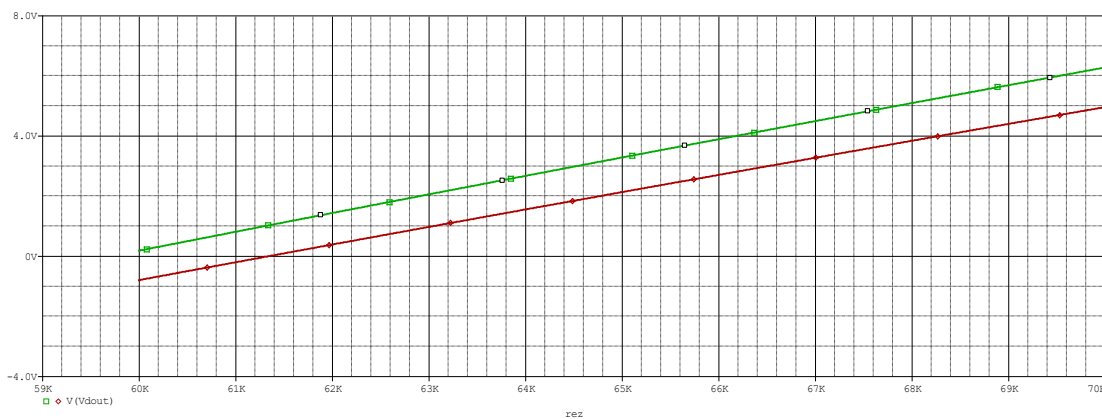

Hi: (toleranta creste rezistentele)

Observatie: Tensiunea nu este limitata.

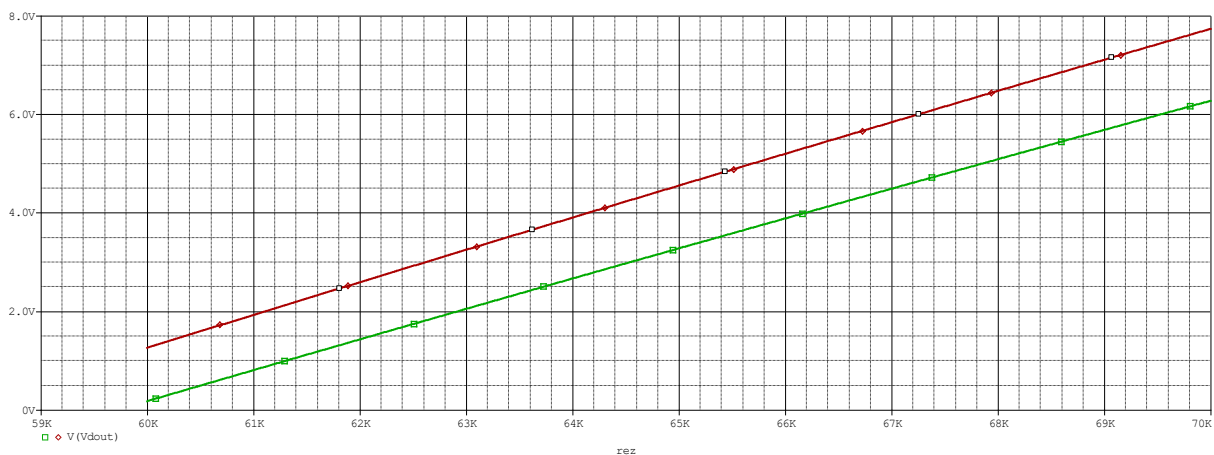

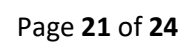

### **Amplificatorul folosit (TL082):**

[https://ro.farnell.com/texas-instruments/tl082cp/ic-op-amp-dual-jfet-dip8/dp/3117815?CMP=KNC-GRO-GEN-KWL&mckv=\\_dc|pcrid|578349060675|&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukszUHfbfAMNgBxvRzYvz8dn9n16UE8z39ETYIISTxe6NVrXo5l17LQaAlatEALw\\_wcB](https://ro.farnell.com/texas-instruments/tl082cp/ic-op-amp-dual-jfet-dip8/dp/3117815?CMP=KNC-GRO-GEN-KWL&mckv=_dc|pcrid|578349060675|&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukszUHfbfAMNgBxvRzYvz8dn9n16UE8z39ETYIISTxe6NVrXo5l17LQaAlatEALw_wcB)

### **Standardizarea rezistentelor:**

**Am preferat sa aleg rezistente din diferite serii, pentru a reduce costurile.**

920k  $\Omega$  (E192 0.5%)

<https://de.farnell.com/en-DE/koa-speer-electronics/rn73h2attd9203b25/widerstand-920k-0-1-0-125w-0805/dp/3544207>

301k  $\Omega$  (E192 0.5%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df3013a50/res-301k-0-50-250mw-axial/dp/1563174?gclid=Cj0KCQjwg\\_iTBhDrARIsAD3Ib5iNac40JQK9QcAS8yYyGldXT\\_WbYo7xqZ90S5AowCND2MbYSPtI7dYaAkZNEALw\\_wcB&mckv=rAHaPDhr\\_dc|pcrid|580660128198|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross\\_price=true](https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df3013a50/res-301k-0-50-250mw-axial/dp/1563174?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5iNac40JQK9QcAS8yYyGldXT_WbYo7xqZ90S5AowCND2MbYSPtI7dYaAkZNEALw_wcB&mckv=rAHaPDhr_dc|pcrid|580660128198|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true)

100k  $\Omega$  (E192 0.5%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df1003a50/res-100k-0-50-250mw-axial/dp/1563073?mckv=\\_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|1563073|pgrid||ptaid||&gross\\_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMMax](https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df1003a50/res-100k-0-50-250mw-axial/dp/1563073?mckv=_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|1563073|pgrid||ptaid||&gross_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMMax)

3.3k $\Omega$  (E24 5%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mf12-3k3/res-3k3-1-125mw-axial-metal-film/dp/9343040?cjevent=5265e4a5be2011ec82447c530a180514&cjdata=MXxZfDB8WXww&CMP=AFC-CJ-SK-8280252&gross\\_price=true&source=CJ](https://ro.farnell.com/multicomp/mf12-3k3/res-3k3-1-125mw-axial-metal-film/dp/9343040?cjevent=5265e4a5be2011ec82447c530a180514&cjdata=MXxZfDB8WXww&CMP=AFC-CJ-SK-8280252&gross_price=true&source=CJ)

10.7k $\Omega$  E96(1%)

<https://www.tme.eu/ro/details/pmr1t-11k/rezistente-metalizate-tht-1w/royal-ohm/pmr01tj0113a50/>

2k $\Omega$  E96 (1%)

<https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-2k/rezistente-metalizate-tht-0-6w/yageo/mf0207fte52-2k/>

60k $\Omega$  E192 (1%)

<https://ro.ventronchip.com/parts/CMF5560K000BEBF/4217462.html>

10k $\Omega$  E96 (1%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-10k/res-10k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339787?gclid=Cj0KCQjwmuITBhDoARIsAPiv6L85Z81RyBrYm17xst6QBU7bwmlmYO2fp1CxxhQ8DsO9mX22QdtP3QjsaAhEaEALw\\_wcB&mckv=vHVutQY6\\_dc|pcrid|579734362018|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross\\_price=true](https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-10k/res-10k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339787?gclid=Cj0KCQjwmuITBhDoARIsAPiv6L85Z81RyBrYm17xst6QBU7bwmlmYO2fp1CxxhQ8DsO9mX22QdtP3QjsaAhEaEALw_wcB&mckv=vHVutQY6_dc|pcrid|579734362018|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true)

100k $\Omega$  (E192 0.5%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df1003a50/res-100k-0-50-250mw-axial/dp/1563073?mckv=\\_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|1563073|pgrid||ptaid||&gross\\_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMaX](https://ro.farnell.com/multicomp/mcmf0w4df1003a50/res-100k-0-50-250mw-axial/dp/1563073?mckv=_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|1563073|pgrid||ptaid||&gross_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMaX)

1k $\Omega$  E96 (1%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-1k/res-1k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339779?gclid=Cj0KCQjwg\\_iTBhDrARIsAD3Ib5gSKbbZTjoOcugLvMXXnPTM0EgP-gm2Hht8dBb4kEjOjkBzyD0a1DgaAs5fEALw\\_wcB&mckv=3v1kcZmn\\_dc|pcrid|580660128873|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross\\_price=true](https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-1k/res-1k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339779?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5gSKbbZTjoOcugLvMXXnPTM0EgP-gm2Hht8dBb4kEjOjkBzyD0a1DgaAs5fEALw_wcB&mckv=3v1kcZmn_dc|pcrid|580660128873|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true)

19.6k $\Omega$  E192 (0.5%)

<https://seielect.zeano-ro.com/product/RNCF2512DKE19K6/04276735>

10k $\Omega$  E96 (1%)

[https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-10k/res-10k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339787?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L-InZ5AAAcOPKQRtOkJyRsGbUZVYCs9UuIs7j6kx8YedS4sBODAMo0aAt1jEALw\\_wcB&mckv=vHVutQY6\\_dc|pcrid|579734362018|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross\\_price=true](https://ro.farnell.com/multicomp/mf50-10k/res-10k-1-500mw-axial-metal-film/dp/9339787?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L-InZ5AAAcOPKQRtOkJyRsGbUZVYCs9UuIs7j6kx8YedS4sBODAMo0aAt1jEALw_wcB&mckv=vHVutQY6_dc|pcrid|579734362018|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true)

4.7k $\Omega$  E24 (5%)

[https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mccfr0s2j0472a20/carbon-film-resistor-4-7kohm-500mw/dp/1128722?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L9gmVot4XlQ1QGABAKeha76FaN-4EBCo9tUFEo0XWWjfCGg1AzPI2gaApMiEALw\\_wcB&mckv=Lzs0etbX\\_dc|pcrid|526146951597|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross\\_price=true](https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mccfr0s2j0472a20/carbon-film-resistor-4-7kohm-500mw/dp/1128722?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L9gmVot4XlQ1QGABAKeha76FaN-4EBCo9tUFEo0XWWjfCGg1AzPI2gaApMiEALw_wcB&mckv=Lzs0etbX_dc|pcrid|526146951597|&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true)

5.1k $\Omega$  E96 (1%)

<https://www.conxelectronic.ro/ro/rezistente-025-w-1/11087-5-1-K-0-25-W-1.html>

750 $\Omega$  E48 (2%)

<https://www.emag.ro/rezistenta-750-cu-pellicula-metalica-2w-royal-ohm-mor02sj0751a10-t230254/pd/D1VSDPMBM/>

715 $\Omega$  E48 (2%)

[https://ro.farnell.com/vishay/sfr2500007150fr500/metal-film-resistor-715-ohm-400mw/dp/3282739?mckv=\\_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|3282739|pgrid||ptaid||&gross\\_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMaX](https://ro.farnell.com/vishay/sfr2500007150fr500/metal-film-resistor-715-ohm-400mw/dp/3282739?mckv=_dc|pcrid||plid||keyword||match||slid||product|3282739|pgrid||ptaid||&gross_price=true&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMaX)

Bibliografie:

“PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR-Aplicatii”- Ovidiu POP, Raul FIZESAN,  
Gabriel CHINDRIS

Laboratoar CEF-an2, sem 1 : “01\_Circuite fundamentale cu AO”

<https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/amplificatoare-operationale/11-comparator-amp-op>

<http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-the-forward-current-of-an-LED>

<https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/amplificatoare-operationale/5-amplificator-diferential>

[https://koaha.org/wiki/Valori\\_standard\\_resistenze](https://koaha.org/wiki/Valori_standard_resistenze)